

1. A 4-bit ripple adder as shown at Fig.1 is designed with Fully Complementary Static Logic Gate for FA. Input signals are $A[3:0]$, $B[3:0]$ and C_{in} which are provided by a unit size inverter. Outputs are $Sum[3:0]$ with loading of 5 unit size inverters connected in parallelism (FO5). **You shall provide SPICE simulation results of timing and power waveforms.**
- (1) Try your best to design the fastest adder. First, show your block diagrams in terms of the 1-bit Full-Adder(FA). Second, show the circuit schematic of each block. Use logic effort concepts (you do not have to write down the procedure) to design transistor widths. **Describe your design concept.** (40%)


 


FIG 10.12 4-bit carry-ripple adder


圖一

FA

 

圖二

FA w.o INV_s

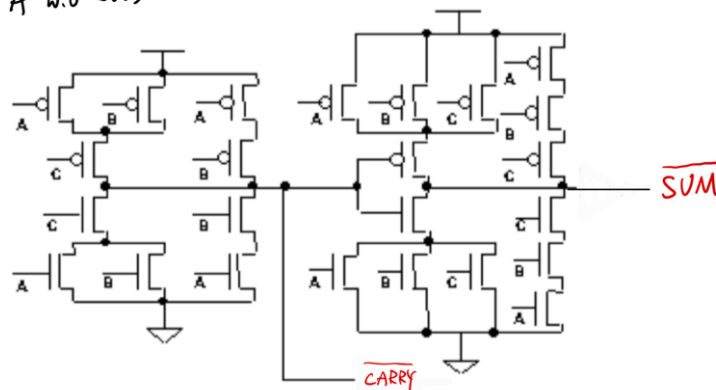


圖三


題目要求為設計盡可能快的 adder，因此參考講義 4-bit ripple adder 的架構後，選擇了圖一的這個架構。原因是在 critical path 上雖然每個 CARRY 的輸出是反向的，但是可以透過串接四級反向的 full adder 來改進原先使用圖二這種 full adder 在 critical path 上會多四個 inverter 的 delay。因此我最後使用的 full adder 架構如圖三所示。此外，雖然在圖一上的 A2,B2,A4,B4,S1,S3 上都有多加上 inverter 以確保邏輯的正確，但是這並不會使我的電路速度變慢，因為其不是在我最關心的 critical path 上。

接下來，對 1bit FA 進行 sizing(nfin_p : nfin_n = 2 : 1):


FA w.o INV's

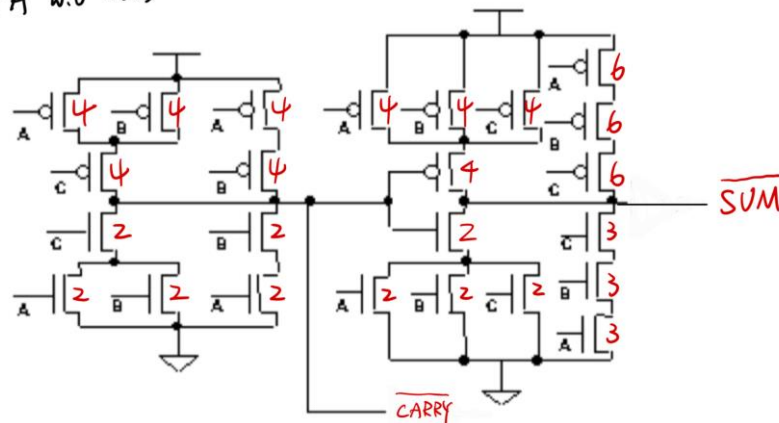

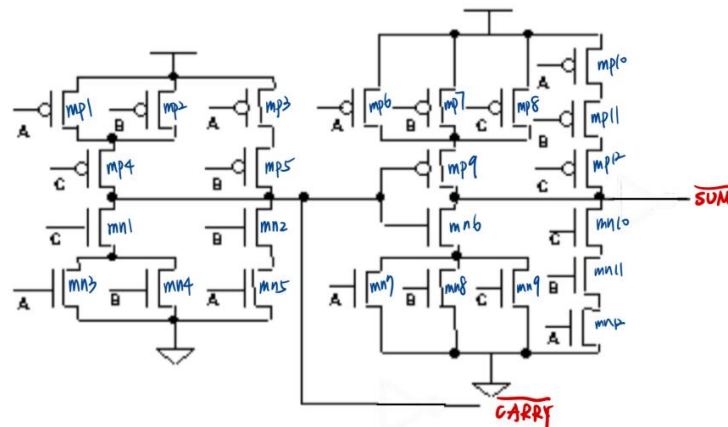上圖可以看成產生 CARRY 的一個 cluster，產生 sum 的為一個 cluster。此外，CARRY 的反向又會接到下一級的 full adder，因此可以視為在中間這點有了一個 branch。此外在 On path 上更加考慮了 input unit size inverter 與 output 的 FO5 還有多出來的 input 與 output 的 DFF 一起納入 logic effort 的計算。最後計算出來的結果如下：



	mp1~mp9	mn1~mn9	mp10~mp12	mn10~mn12
FA1	nfin=5	nfin=2	nfin=7	nfin=3
FA2	nfin=6	nfin=3	nfin=9	nfin=5
FA3	nfin=7	nfin=3	nfin=11	nfin=5
FA4	nfin=8	nfin=4	nfin=12	nfin=6

 


上圖為最終的 4bit carry ripple adder 的設計。在 input 端都會先過一個 positive edge trigger 的 DFF，然後使用 unit size inverter 提供 input pattern 給個別的 Full adder。而這四個 full adder 單元中，輸出的都是 cout bar 與 sum bar，由此來減少 critical path 中的 inverter propagation delay。也因此，需要將 S1 與 S3 加上反向，才能夠確保其 function 是正確的。此外，如同題目所說，在所有的輸出節點 S1~S4 與最後的 cout 端，我也都掛上了 DFF 與 FO5 的 delay，而其中 FO5 是由五個 unit size 的 inverter 並聯組成，來模擬外部的附載。而量測該電路的 max propagation delay 可以透過觀測 critical path 中 cin 到 S4 為該 carry ripple adder 的 critical path。此外，對於該電路，我們使用 worst case pattern: 000011110 to 000011111 (A[3:0]@B[3:0]@Cin). 因為每個 sum bit 都需要重新充放電，有 carry 進位的需求，來量測這個電路的所有 input pattern arc 中最長的 propagation delay 為何，如此可以用以界定若是要在一個 clock cycle 中運算完這個 combinational cell 最悲觀需要多少時間。

以下是我透過上面提及的 logic effort 計算出來的 sizing:

	mp1~mp9	mn1~mn9	mp10~mp12	mn10~mn12
FA1	nfin=5	nfin=2	nfin=7	nfin=3
FA2	nfin=6	nfin=3	nfin=9	nfin=5
FA3	nfin=7	nfin=3	nfin=11	nfin=5
FA4	nfin=8	nfin=4	nfin=12	nfin=6

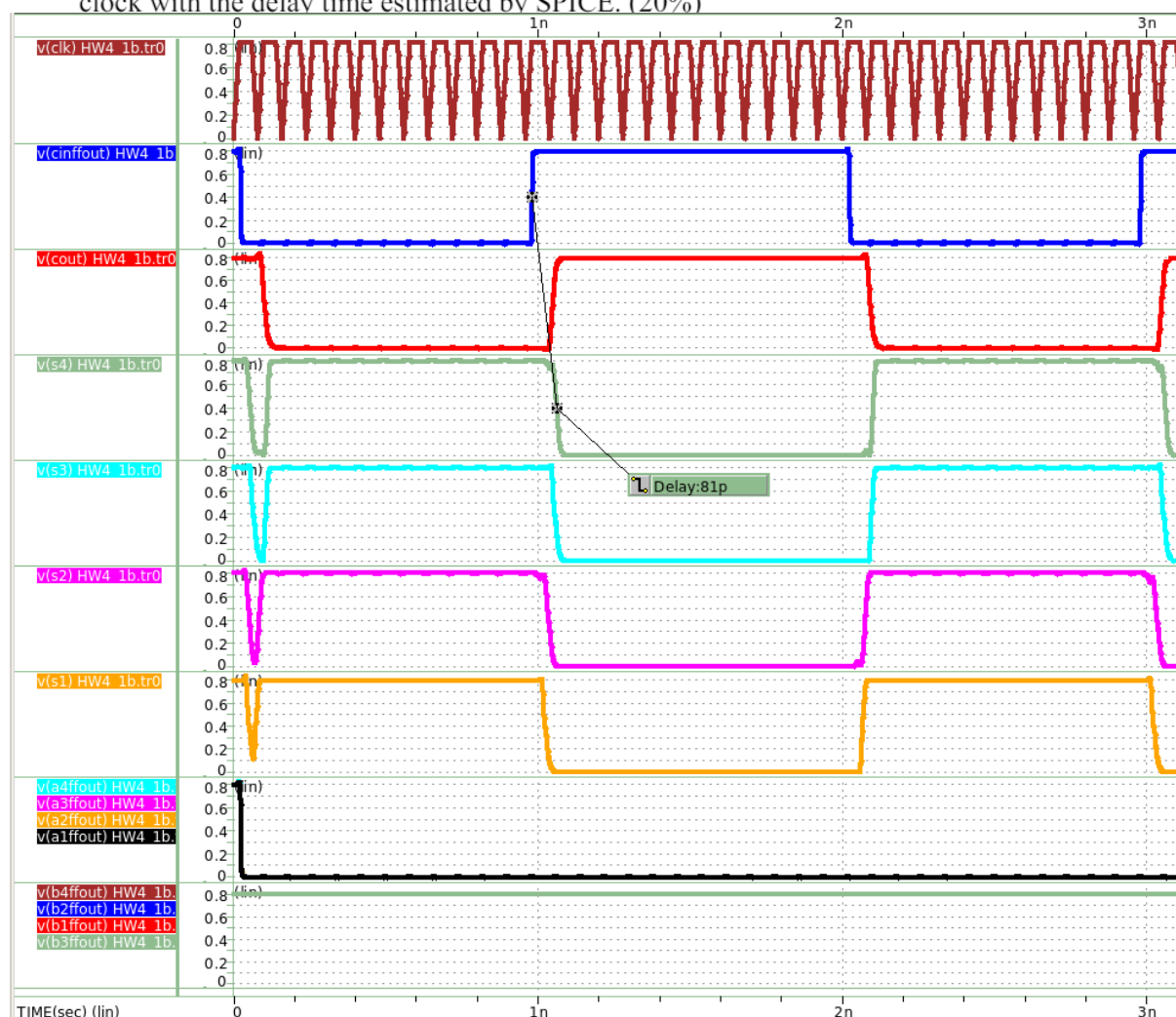- (2) Based on the design of (1), run SPICE to find the the propagation delay time (with pattern from 000011110 to 000011111 (A[3:0]@B[3:0]@Cin). Determine the maximum propagation of a clock with the delay time estimated by SPICE. (20%)



上面這個波型有幾個可以討論的點:

(a)


可以觀察到在最先開始大約 0.1ns 附近，可以看到有一些奇怪的 glitch，推測來自 flip flop 本身內部的 internal node 沒有被初始化，而導致的 glitch，當 clk posedge 時，便都變成題目所規定的 input pattern 的輸出。

(b)


當時間介於 0~1ns 之間時，輸入為 000011110 (A[3:0]@B[3:0]@Cin)，可以看到輸出的 cout 及 sum 為 01111(cout@S[3:0])，而當時間介於 1~2ns 之間時，輸入變為 000011111 (A[3:0]@B[3:0]@Cin)，可以看到輸出的 cout 及 sum 為 10000(cout@S[3:0])，與預期相同。

(c)

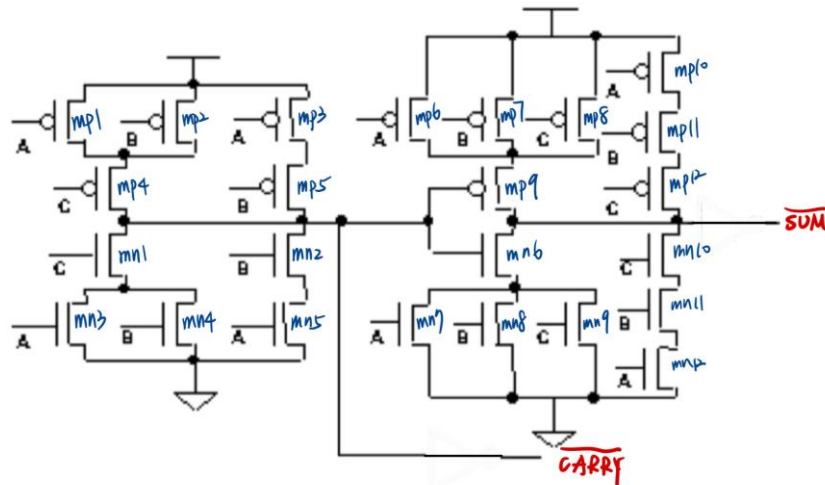
透過上面討論 critical path 的結論，透過量測 cin 到 s4，可以量測到該 carry ripple adder 的 max propagation delay 為 81ps。但是這僅僅是透過 logic effort 計算出來的，我想對於實際電路來說，還有許多條件我們沒有考慮到，因此我們可以再進一步來優化。



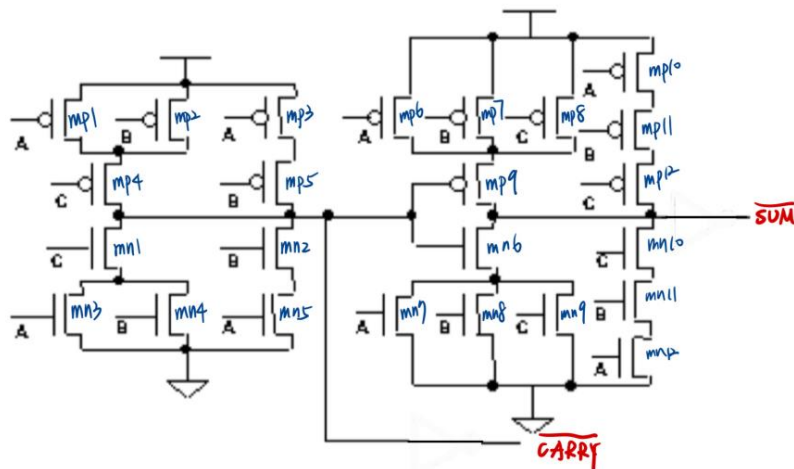經過不斷嘗試與 sizing 後，我發現，透過調小上圖右半邊電路的 nfin(非 critical path)，並且加大 critical path 上的電晶體，可以有效的減少 propagation delay。此外，因為這次設計的 metric 為 performance，因此面積與功耗並不在這次設計的優化方向。因此透過不斷嘗試(理論上這邊應該要寫個 automation tool 來 optimize，但時間太短了)，最後我試出來一個還不錯的結果，sizing 結果如下圖：



	mp1~mp5	mn1~mn5	mp6~mp9	mn6~mn9	mp10~mp12	mn10~mn12
FA1	nfin=10	nfin=8	nfin=2	nfin=1	nfin=3	nfin=2
FA2	nfin=20	nfin=12	nfin=4	nfin=2	nfin=5	nfin=3
FA3	nfin=30	nfin=16	nfin=5	nfin=3	nfin=7	nfin=4
FA4	nfin=40	nfin=24	nfin=12	nfin=6	nfin=14	nfin=6

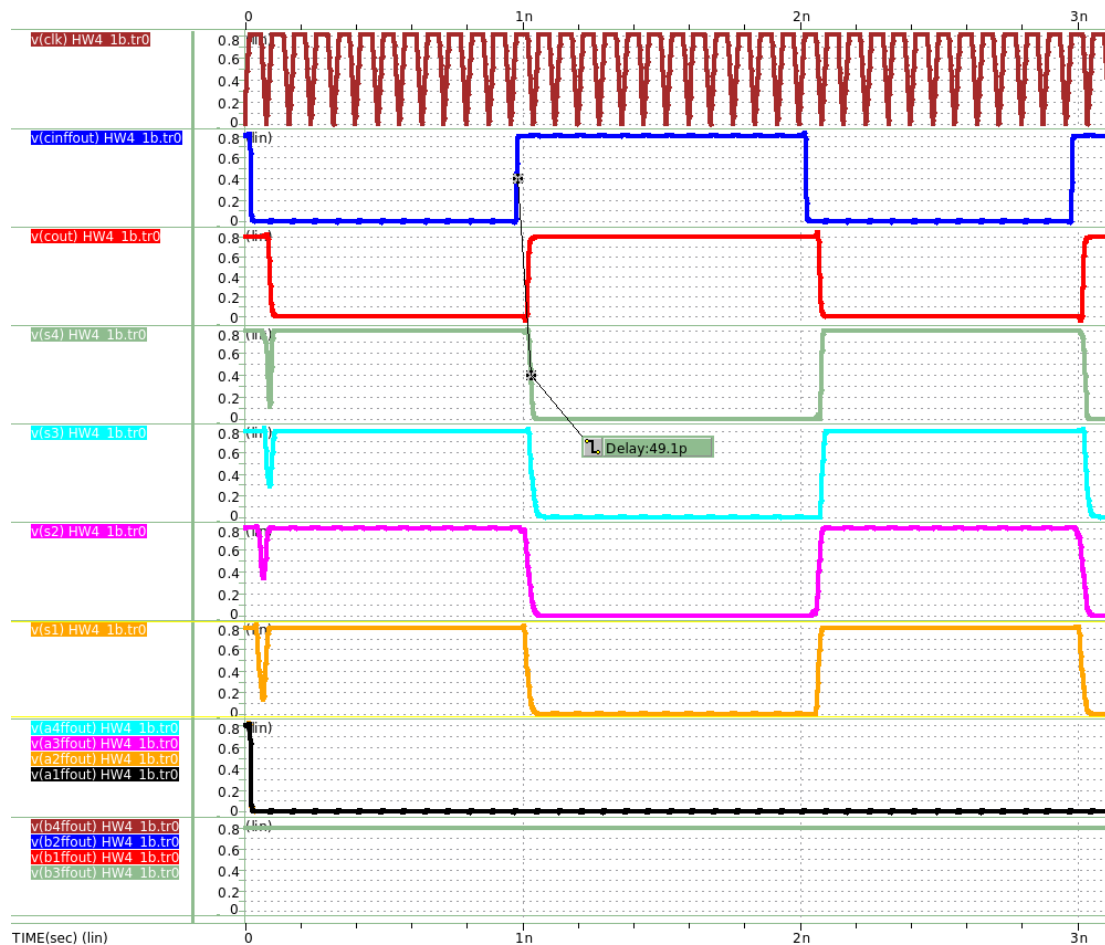

可以看到透過上面所提到的 sizing 邏輯，可以看到功能仍然正常，並且 propagation delay 減少了許多。

	Logic effort version	Optimization version
Max propagation delay	81ps	49.1ps

因此，可以估計 max frequency 為最多是 $1/49.1\text{ps}=20.3\text{GHz}$ (但理論上還有 tpcq 及 setup time 要考慮進去，所以可以大約估計 15GHz) 在這之中，因為共用了四次不同大小的 full adder，因此若是可以將某幾個 transistor 要用幾個 fin 使用類似參數的方式傳入 subckt 中，那會使得 spice deck 更加的優雅且易於更改。因此上網查詢 spice 的語法後，發現真的可以有這樣的傳參數的方法：

```
.subckt FA A B C CB SB pfin1=4 pfin2=4 pfin3=6 nfin1=2 nfin2=3 nfin3=3
*   subckt description
.ends
```

此外，不得不稱讚業界做 ip 抑或是 synthesis tool 的厲害，透過程式及相關的最佳化演算法，去透過 either 是 sizing 或是 place & route 的方法來進行多 metric 的最佳化。


- (3) Run SPICE to get the average, peak and leakage power dissipation and energy/bit, respectively of this adder with loading (FO4) when working at the maximum working frequency. (20%)

(When running SPICE simulation in (3), use the following input patterns)

Average and peak power	Leakage power
A[3:0] is from 0000 to 1111	A[3:0] is 0000
B[3:0] is from 1111 to 0000	B[3:0] is 1111
Cin is 0/1 by turns	Cin is 0

/*You should provide the SPICE input description, timing and power waveforms*/

 我這邊使用 clock period 為 60ps，雖然我的 carry ripple adder 的 max propagation delay 的 propagation delay 為 49.1ps，但是為了不要有 setup time fail 及希望看到波型不要那麼多 glitch(因為 clk 變動太快，電容還沒充滿電就又放電，還沒放完電就又充電的情況)，我將 clk period 調整為 60ps。但是又規定 rising time 及 falling time 為 20ps，所以基本上 clk 很接近三角波了。




```
21:13 dic092@ee24[~/HW4]$ cat HW4_3.mt0
$DATA1 SOURCE='HSPICE' VERSION='Q-2020.03-SP2-2 linux64' PARAM_COUNT=0
.TITLE '* simulator setting'
avgpwr          peakpower          temper          alter#
4.183e-04        1.395e-03        25.0000         1
```

```
21:19 dic092@ee24[~/HW4]$ cat HW4_3_leakage.mt0
$DATA1 SOURCE='HSPICE' VERSION='Q-2020.03-SP2-2 linux64' PARAM_COUNT=0
.TITLE '* simulator setting'
leakagepower     temper          alter#
2.244e-07        25.0000         1
```

而 energy/bit 則使用 $(avg_power * simulation\ time) / 4 = 4.183e-04W * 5ns / 4 = 522.8fJ$


Avg power	Peak power	Leakage power	Energy/bit
4.183e-04W	1.395e-03W	2.244e-07W	522.8fJ

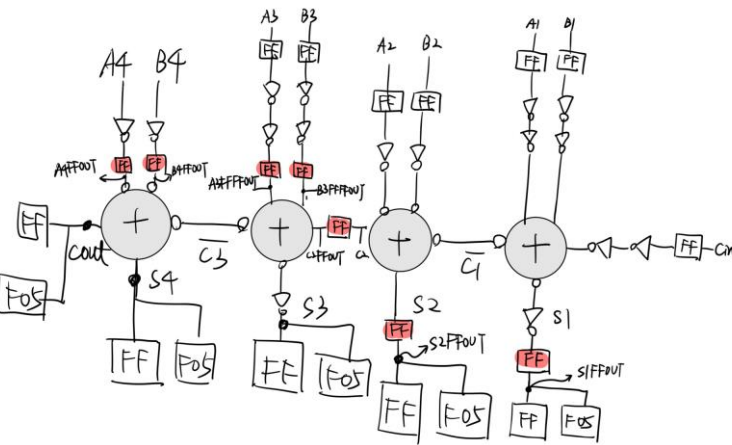- (4) Add one pipelining stage using the designed D register into the 4-bit ripple adder as shown at Fig.1(b). Run SPICE to find the propagation delay time (with pattern from 000011110 to 000011111 (A[3:0]@B[3:0]@Cin)) between pipelining stages to determine the maximum working frequency of the clock with the delay time estimated by SPICE. (20%)



(紅色是 pipeline register)

 這邊將 pipeline 切在第二個 bit 與第三個 bit 中間，為求各級 pipeline 可以盡可能的平均，使 clk frequency 可以越大越好，亦即每即 pipeline stage 的 period 越小越好，這是我選擇切在中間的原因。此外，因為 S1 S2 會先算好，因此要先用個 FF 存起來，而至於 A3B3A4B4 也要等一下才進來，才可以拿到正確的 C2 值，所以也先用個 FF 存起來。待前一級算完後，得到正確的 C2 後，再將 A3B3A4B4 拿進來計算最終的結果。因此如何決定切完一級 pipeline 後的 clk period/frequency 要是多少呢?可以透過量測兩級 propagation delay 取最大的那個來決定。



以下是模擬結果(使用 clk period=50ps): 第一級的 propagation delay 是 35.7ps，而第二級 propagation delay 是 19.5ps。因此理論上，可以將 clk period 設為大約 40ps 附近。但是因為題目規定 clk tr tf 供需要 40ps，因此我選定 clock period=50ps。此外也可以發現第二級的 propagation delay 較小，原因是因為我沿用前面的 sizing 結果，FA3 與 FA4 都比較多 fin。因此可以再 sizing 微調一次，讓兩級 propagation delay 可以更平均。